

**ASSIGNMENT – 03**

**DIGITAL CIRCUIT DESIGN AND**

**IMPLEMENTATION**

**EC4010 - DIGITAL DESIGN**

GROUP NAME : A2

REGISTRATION NO. : 2019/E/011

2019/E/021

2019/E/023


DATE ASSIGNED : 30 JUNE 2022

### CONTRIBUTION CHART :


GROUP MEMBERS' NAME & E-NUM	CONTRIBUTION
ASHFA A.G.F. (2019/E/011)	Divider Module
BANDARANAYAKE H.A.C.S. (2019/E/021)	Multiplier Module
CHANDRASIRI H.V.B.L. (2019/E/023)	All base Modules and Adder/Subtractor Module

### BLOCK DIAGRAMS OF ALL MODULES:


#### 1. Golden Top Module:

 


## 2. Calculator Module:

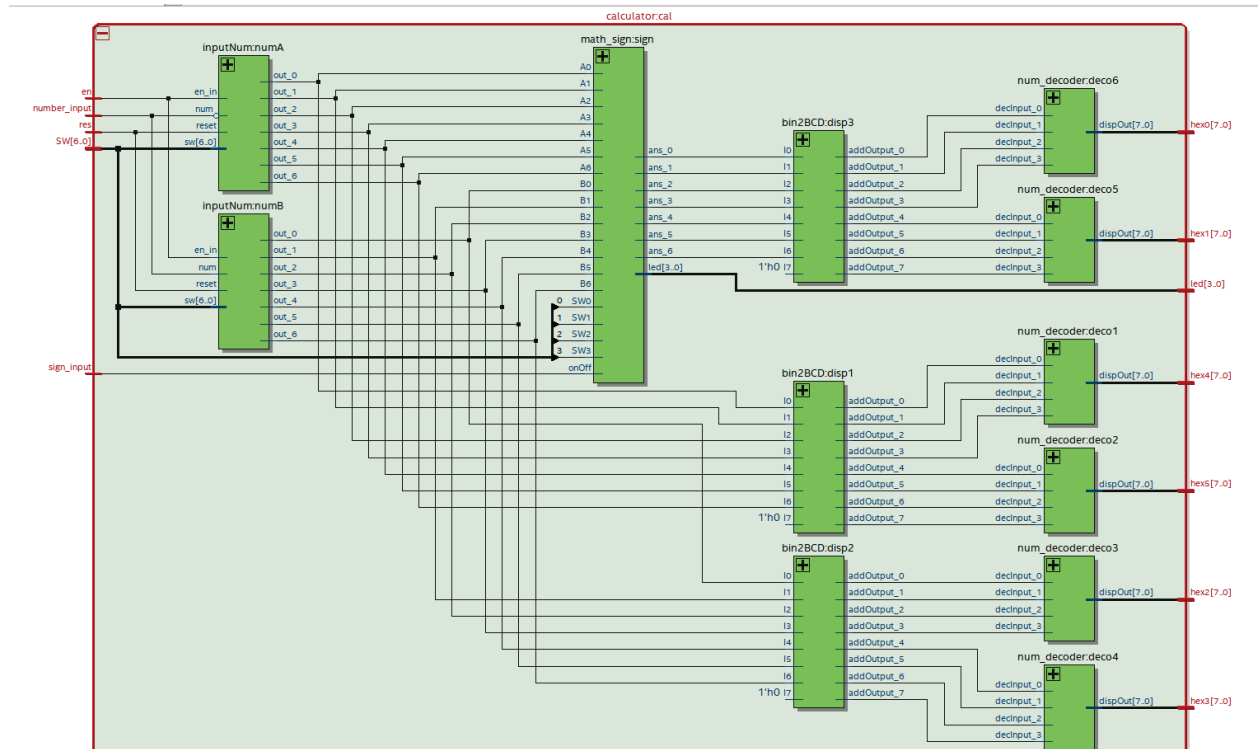


3. Number Input Module:

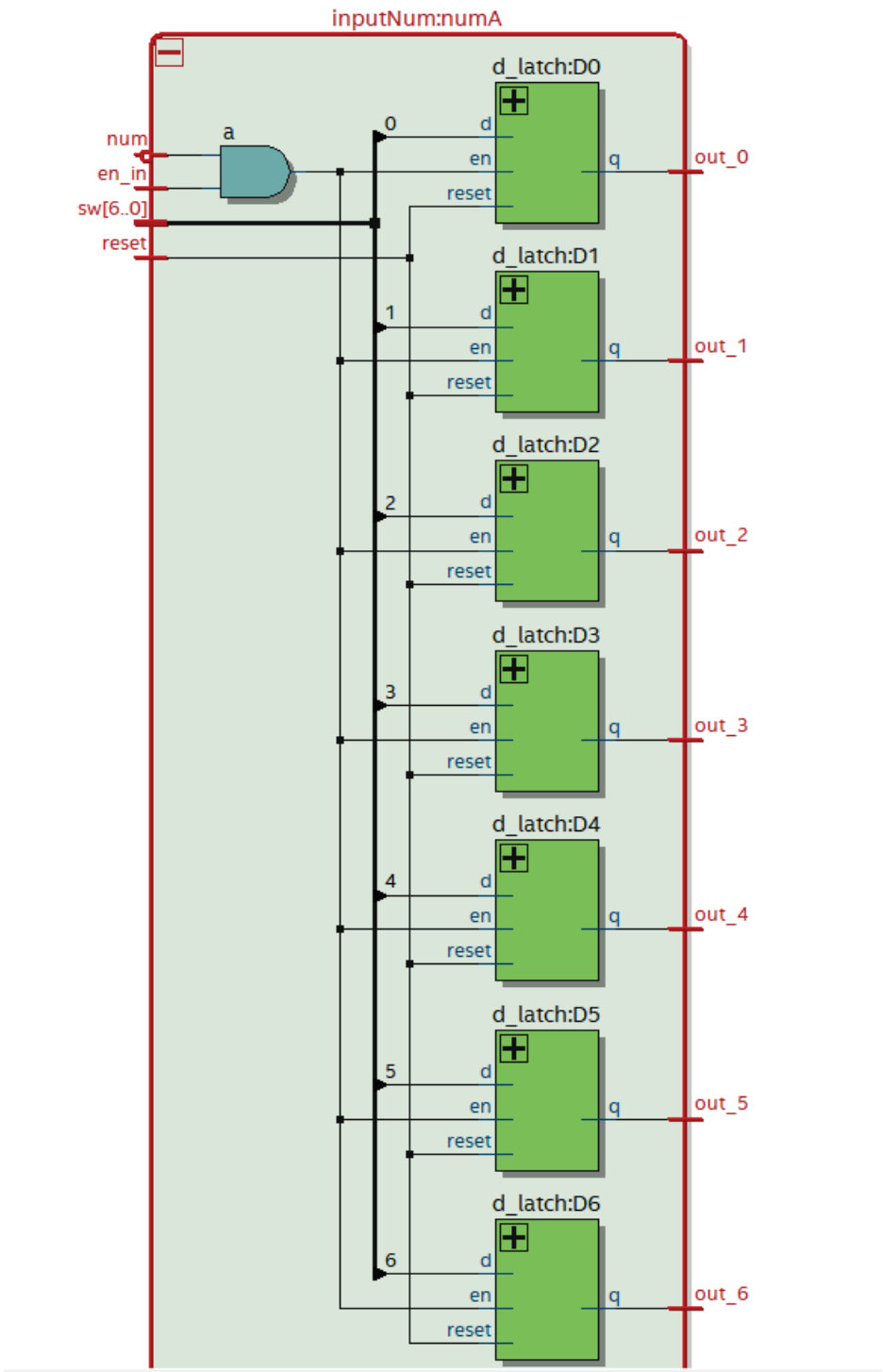


#### 4. D Latch Module:

 


#### 5. Binary to BCD Converter Module:

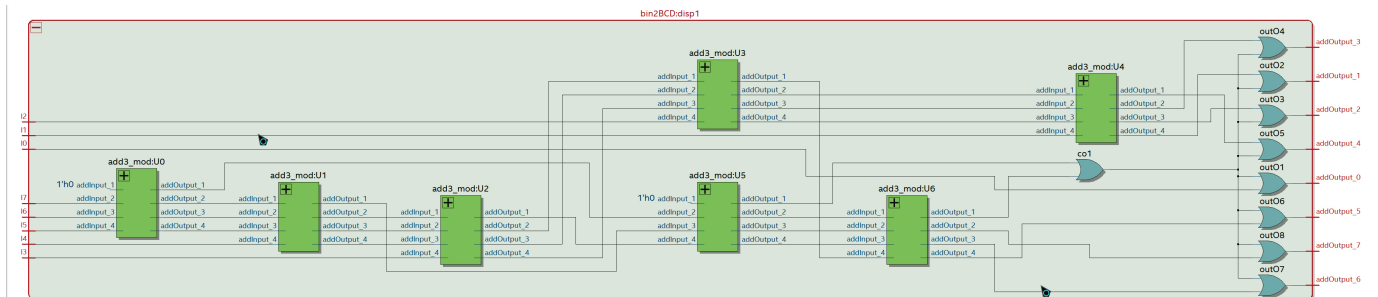


6. ADD-3 Module:

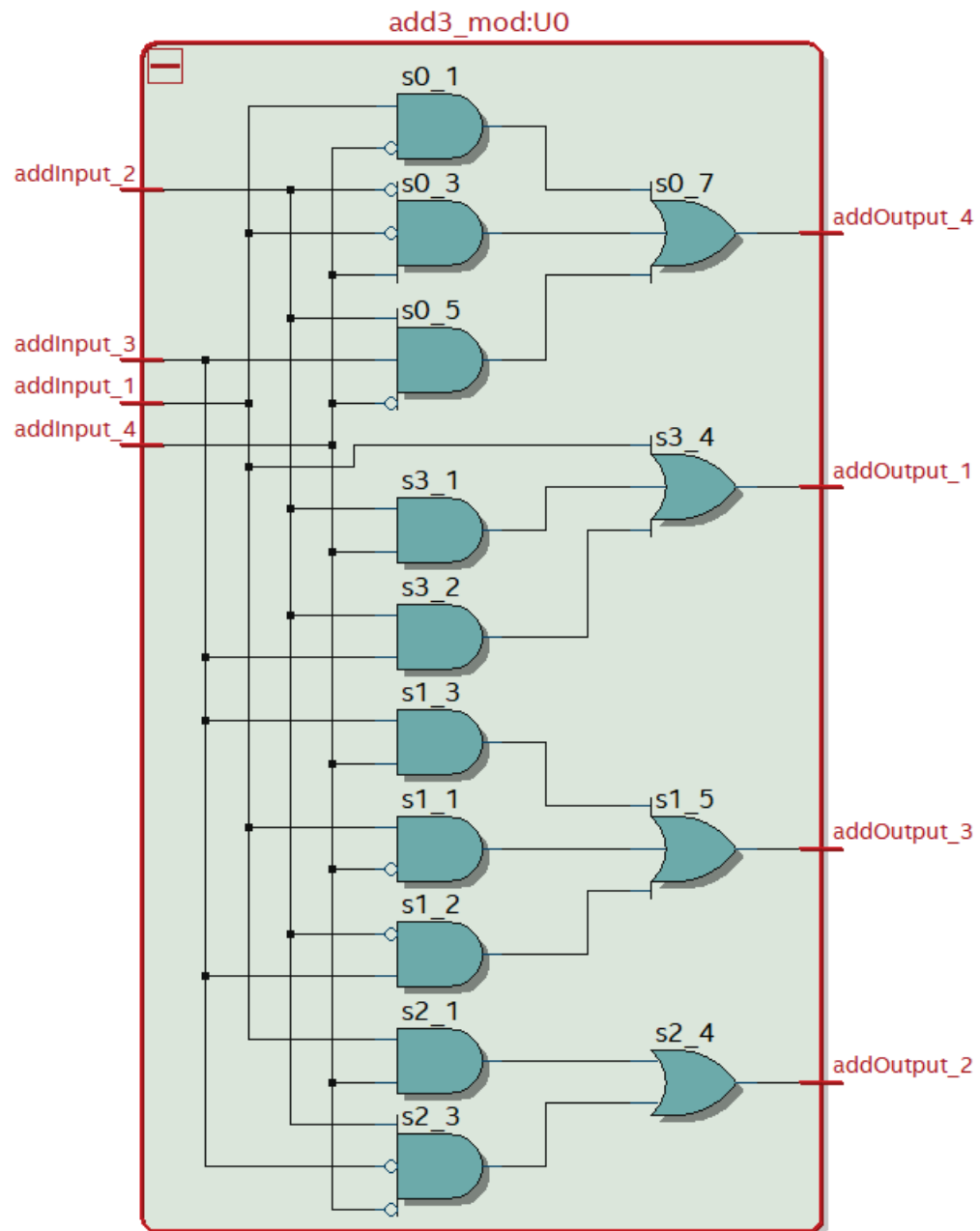

7. Decoder Module:

 


8. Operation Module:

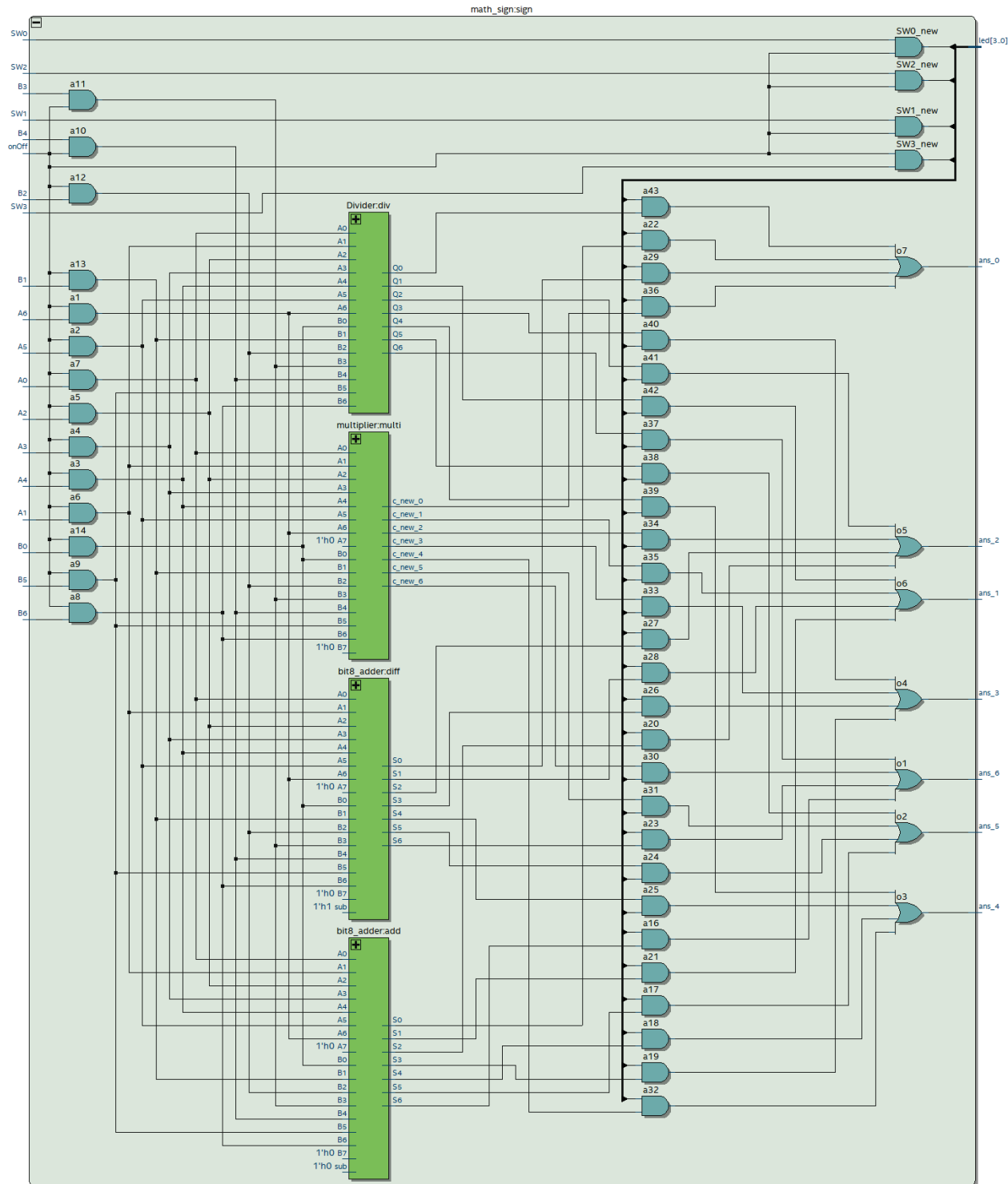


9. Adder/Subtractor Module:




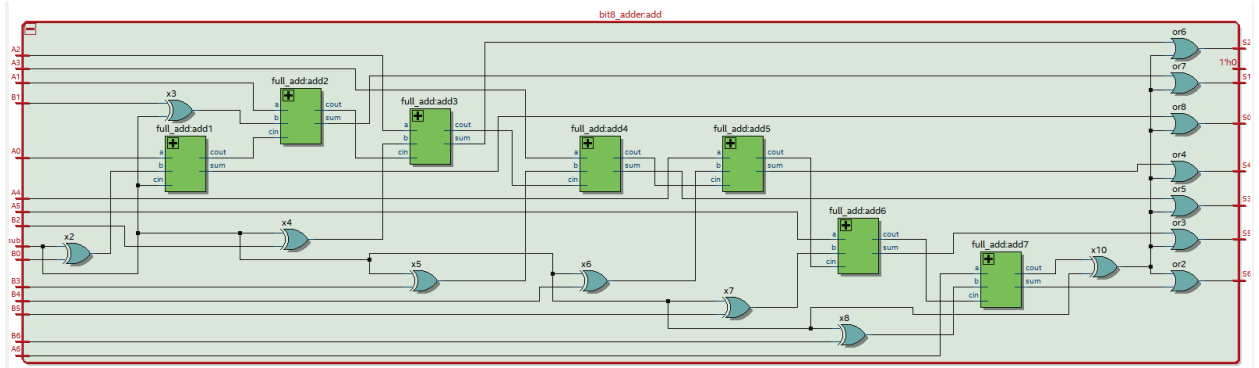


10. Full Adder module:

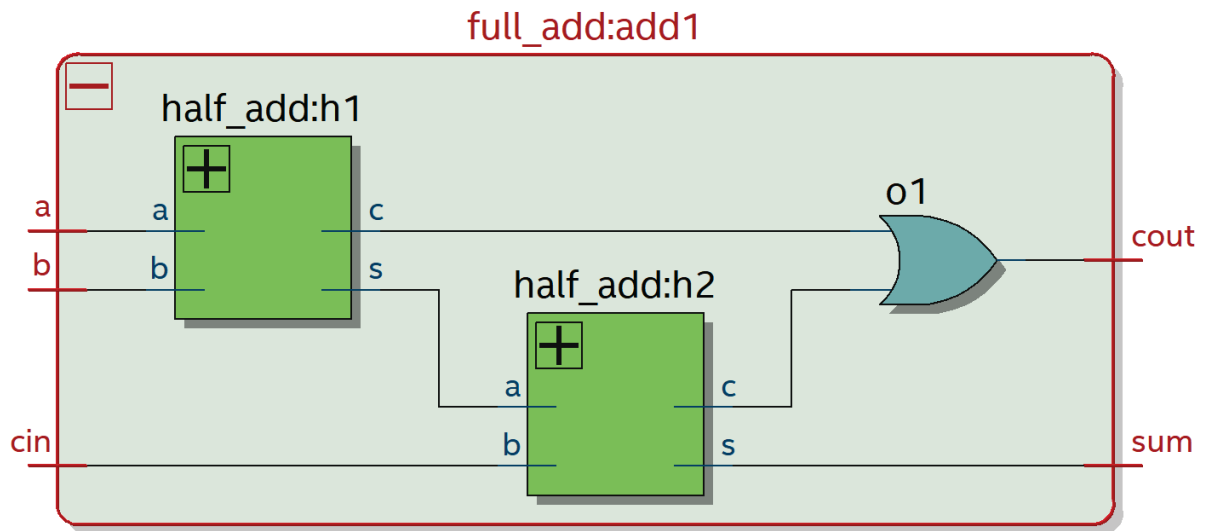


11. Half Adder Module:

 


12. Multiplier Module:

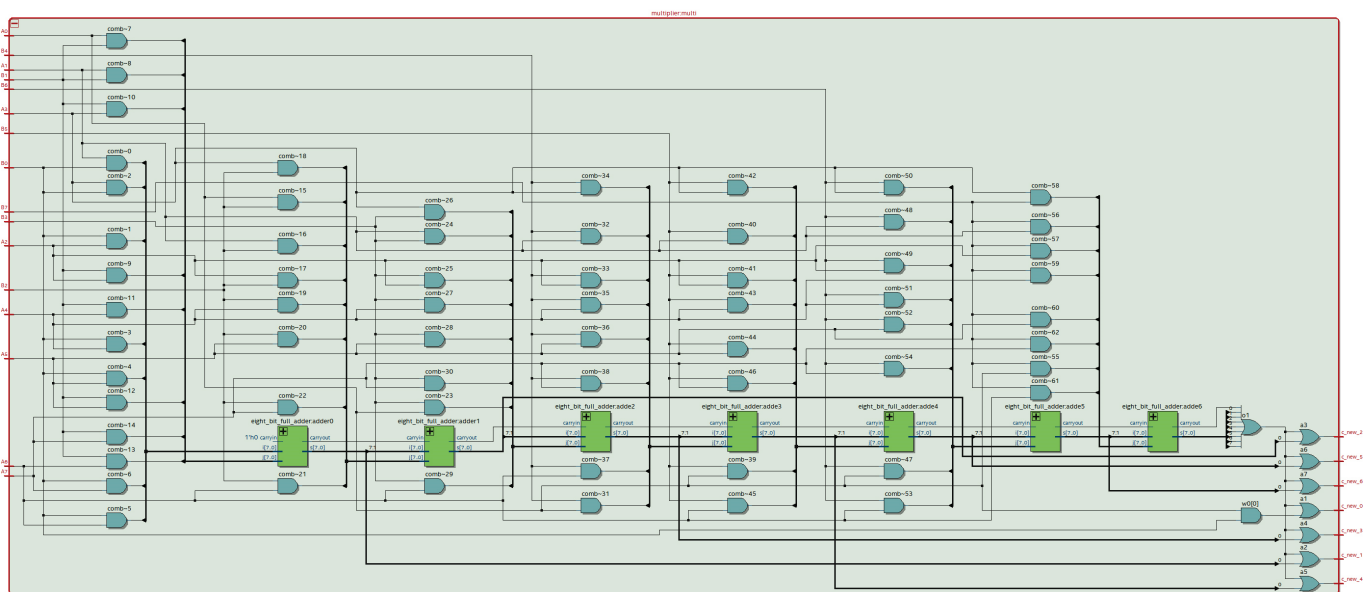

13. Divider Module:

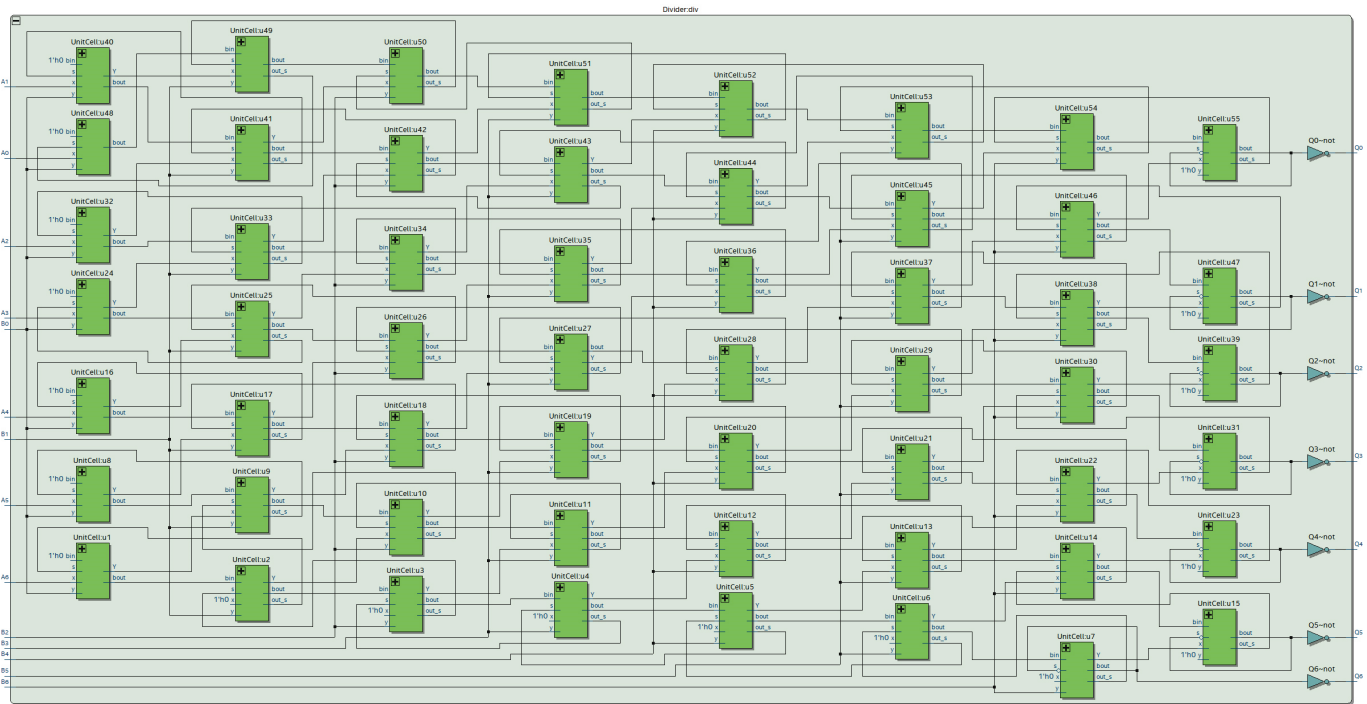


14. Unit Cell Module:

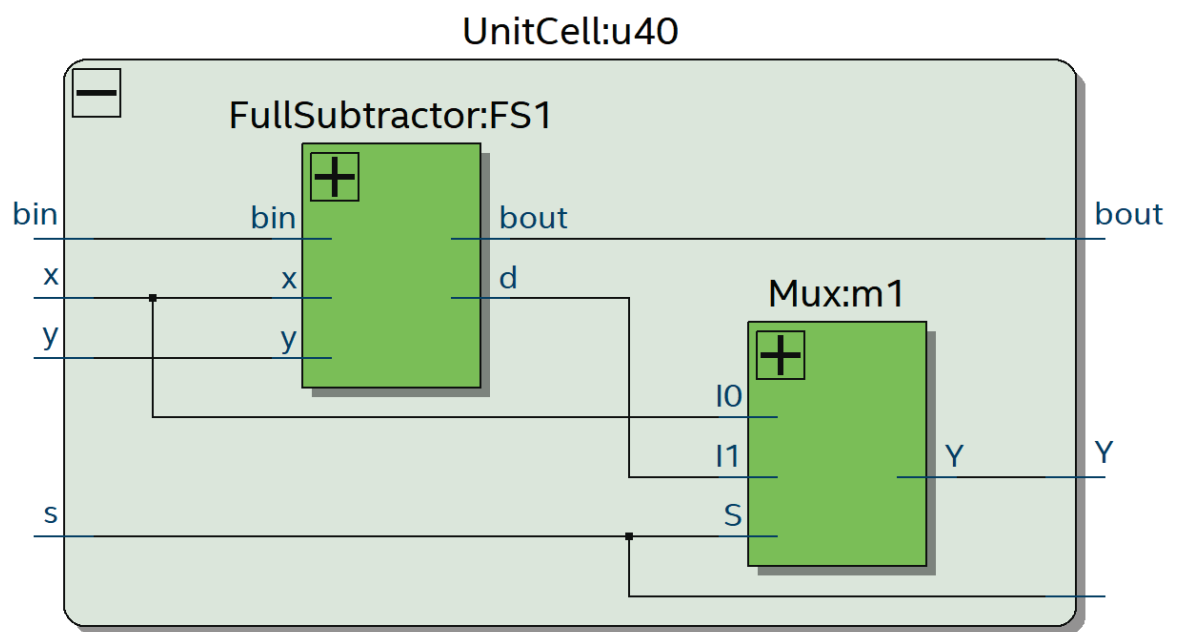


15. Full Subtractor Module:

FullSubtractor:FS1

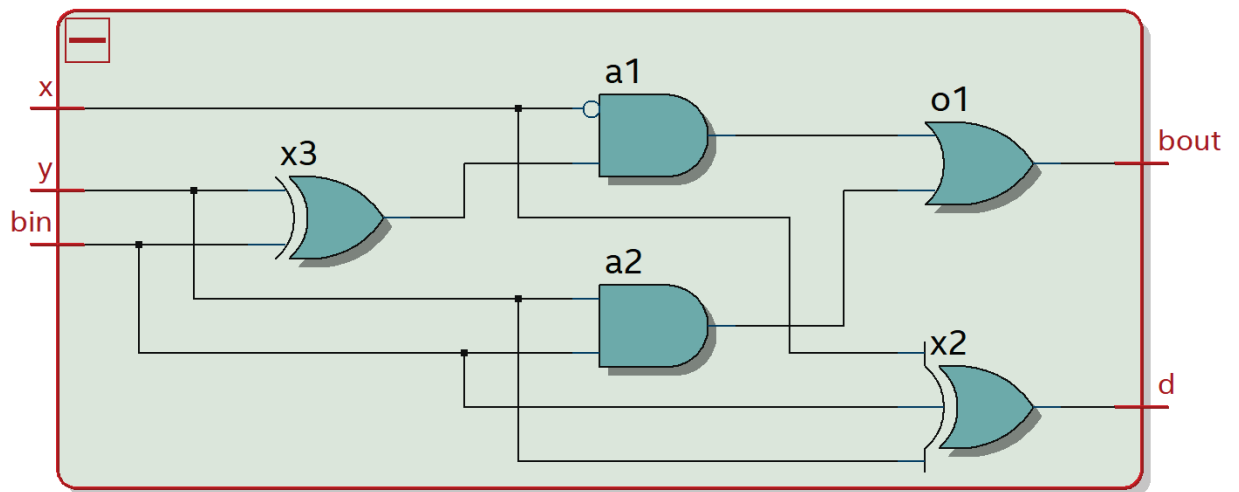

16. Multiplexer Module:

Mux:m1

 

### 7- SEGMENT DISPLAY DECODER K-MAPS AND EQUATION

BA \ DC	00	01	11	10
00	0	1	0	0
01	1	0	0	0
11	0	0	0	0

10	0	0	0	0
----	---	---	---	---

$$F_a = B'AD'C' + B'A'D'C$$

BA \ DC	00	01	11	10
00	0	0	0	0
01	0	1	0	1
11	1	1	1	1
10	0	0	1	1

$$F_b = DC + BD + BA'C + B'AC$$

BA \ DC	00	01	11	10
00	0	0	0	1
01	0	0	0	0
11	1	1	1	1
10	0	0	1	1

$$F_c = DC + BD + BA'C'$$

BA \ DC	00	01	11	10
00	0	1	0	0
01	1	0	1	0
11	0	0	0	0
10	0	0	0	0

$$F_d = B'AD'C' + B'A'D'C + BAD'C$$

BA \ DC	00	01	11	10
00	0	1	1	0

01	1	1	1	0
11	0	0	0	0
10	0	1	0	0

$$F_e = AD' + B'AC' + B'D'C$$

BA \ DC	00	01	11	10
00	0	1	1	1
01	0	0	0	0
11	0	0	0	0
10	0	0	0	0

$$F_f = AD'C' + BD'C'$$

BA \ DC	00	01	11	10
00	1	1	0	0
01	0	0	1	0
11	0	0	0	0
10	0	0	0	0

$$F_g = B'D'C' + BAD'C$$

### **D-LATCH STATE DIAGRAM, STATE TABLE AND STATE EQUATION**

State Truth Table:

Q	Q <sub>next</sub>	D
0	0	0
0	1	1
1	0	0
1	1	1

State Table:

Q \ D	0	1
0	0	1
1	0	1

State Equation:

$$Q(t+1) = Q_{\text{next}} = D$$

State Diagram:

